 


# ELECTRONIQUE NUMERIQUE PAL EPLD PSOC

## Initiation à la logique programmable


1	Logique programmable .....	2
2	Le vhdl .....	5
3	Structure des Pals combinatoires .....	7
4	Exercices d'implantation .....	10
4.1	Exemple n° 1 : .....	10
4.2	Exemple n° 2 : .....	11
4.3	Exemple n° 3 : .....	12
5	Mini projet : test de l'égalité de deux mots binaires .....	13
5.1	Donner les équations : .....	14
5.2	La liste des entrées sorties : .....	14
5.3	Le port : .....	14
5.4	Le brochage : .....	14
5.5	L'architecture : .....	15
6	Fiche : Flux de simulation Warp => ISIS .....	16
7	Mini projet de synthèse d'une commande d'afficheur .....	17
7.1	La liste des entrées sorties : .....	18
7.2	L'architecture : .....	19
7.3	Le texte complet de l'exemple 2 : .....	22



 Indique un document ressource



 Retour au sommaire

 Retour à la page courante

 


## 1 Logique programmable

Synthèse d'un schéma logique complexe :

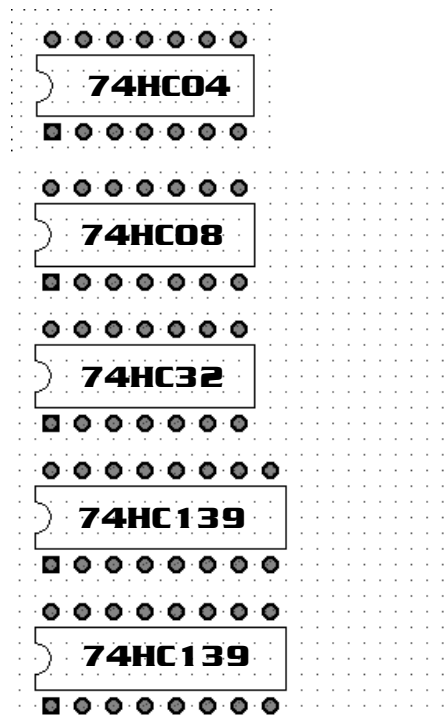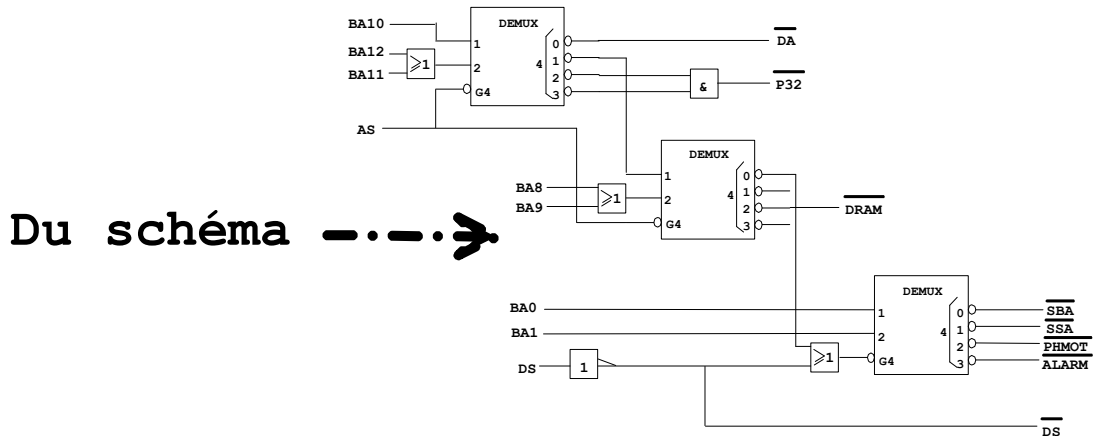


 DECODAGE AVEC DES BOITIERS DE LOGIQUE COMBINATOIRE






 
DECODAGE AVEC UN UNIQUE BOITIER DE LOGIQUE PROGRAMMABLE






## Principe de la synthèse

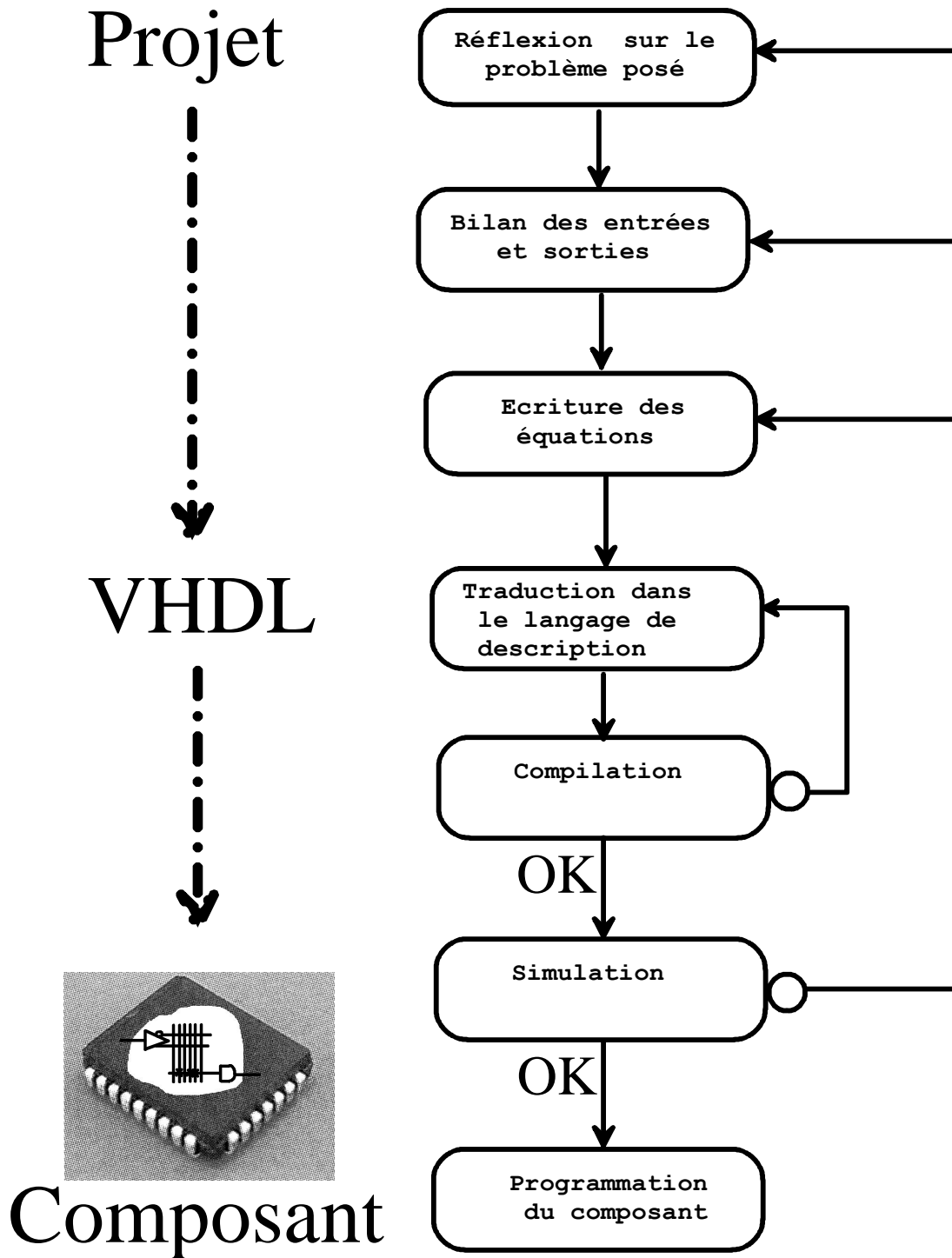

   


## Un seul composant

 

=> contient de multiples équations logiques

 
=> remplace plusieurs composants traditionnels




 
## 2 Le vhdl

Un langage de description mais on réalise la simulation et la synthèse :






```

3  library ieee;
4  use ieee.std_logic_1164.all;
5
6  entity decod1_4 is
7  port (
8      a0,a1 : in  std_logic;
9      val   : in  std_logic;
10     sy    : out std_logic_vector(3 downto 0)
11 );
12 end decod1_4;
13
14 library ieee;
15 use ieee.std_logic_1164.all;
16
17 architecture equation of decod1_4 is
18 begin
19
20     sy(0)<= not(not(val) and not(a1) and not(a0));
21     sy(1)<= not(not(val) and not(a1) and a0 );
22     sy(2)<= not(not(val) and a1 and not(a0) );
23     sy(3)<= not(not(val) and a1 and a0 );
24
25 end equation;

```



   

## Fichier de programmation

```


NOTE DEVICE C22V10*
NOTE PACKAGE palce22v10-5jc*
NOTE PROPERTY BUS_HOLD ENABLE*
NOTE PINS val:2 a1:3 a0:4 sy(3):17 sy(1):18 sy(0):26 sy(2):27 *
NOTE PINS *
NOTE NODES *
L00000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Node val[1] => BANK : 1 *


L00044
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101101110111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
* Node sy(2)[23] => OE : 1 ,LOGIC : 8 *

L00440
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111
101101110111111111111111111111111111111111111111111111
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000

```

## Simulation

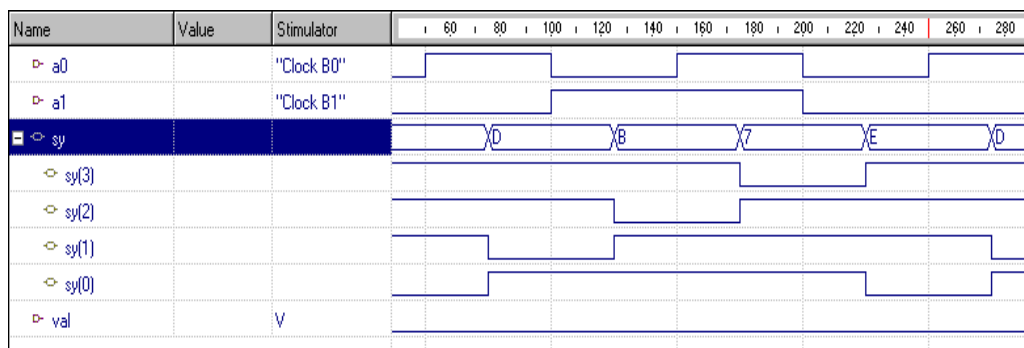

 


### 3 Structure des Pals combinatoires

Forme générale d'une équation logique :

$$F = b.\bar{c}.d + \bar{e}.f.d + \bar{a}.g$$


Somme de produits

Structure générale d'un Pal :

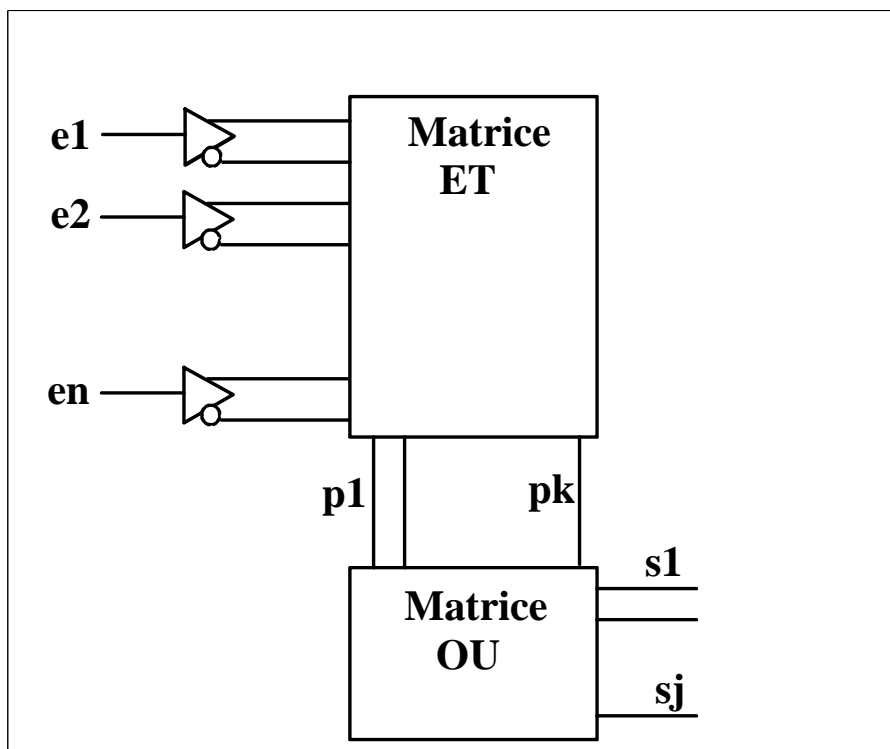


Somme de produits



 

## Structure générale d'un Pal :

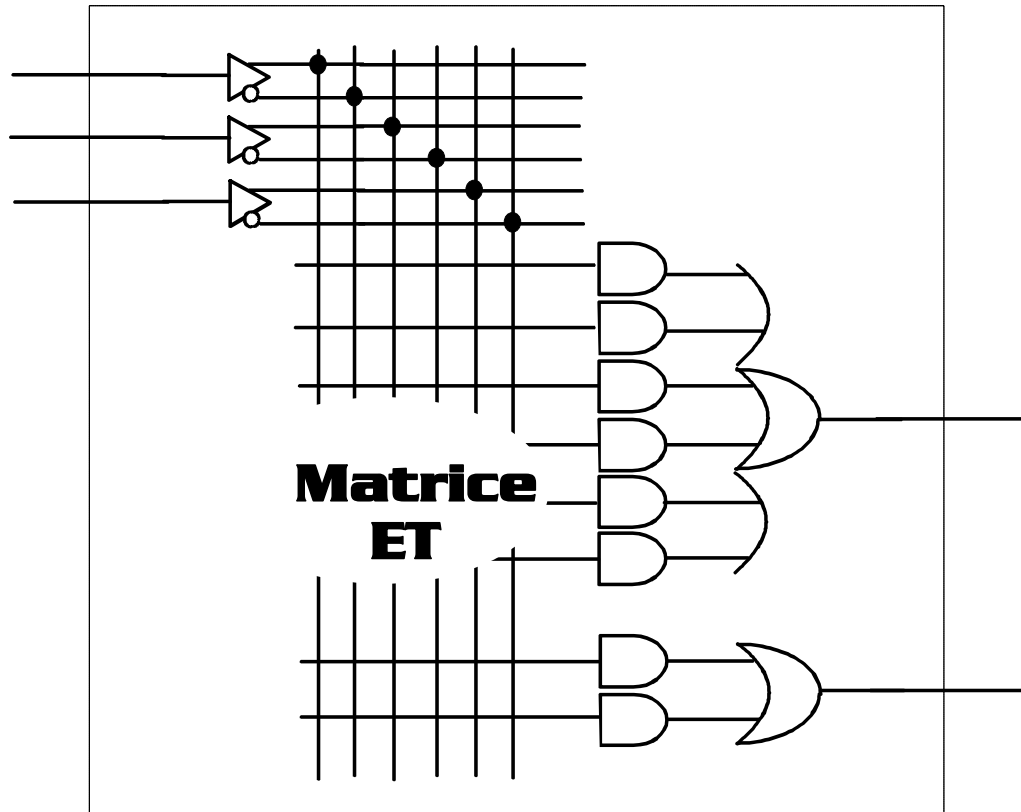

Bilan :


=> nombre d'entrées

=> nombre de sorties

=> nombre de termes produits/sortie







 

### Logic Diagram

### 14H4

 


 


## 4 Exercices d'implantation
 
### 4.1 Exemple n° 1 :

$$F = \overline{b.c.d} \quad G = b + c.\overline{d}$$




 


4.2 Exemple n° 2 :

$$F = \overline{b.c.d} + a.\overline{d}$$

$$G = \overline{b.c} + \overline{b.c}$$

 



 


4.3 Exemple n° 3 :

$$F = \overline{b.c.d} + e.\overline{d} + f$$

$$G = \overline{e.c} + b.c$$

 

  

## 5 Mini projet : test de l'égalité de deux mots binaires

Test de l'égalité de deux mots de 4 bits

$$A = [ a3 \ a2 \ a1 \ a0 ]$$


$$B = [ b3 \ b2 \ b1 \ b0 ]$$


Egalité de deux bits :

$$aeqb = \overline{a} \cdot \overline{b} + a \cdot b$$

b	a	aeqb
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1


Bilan des entrées sorties :

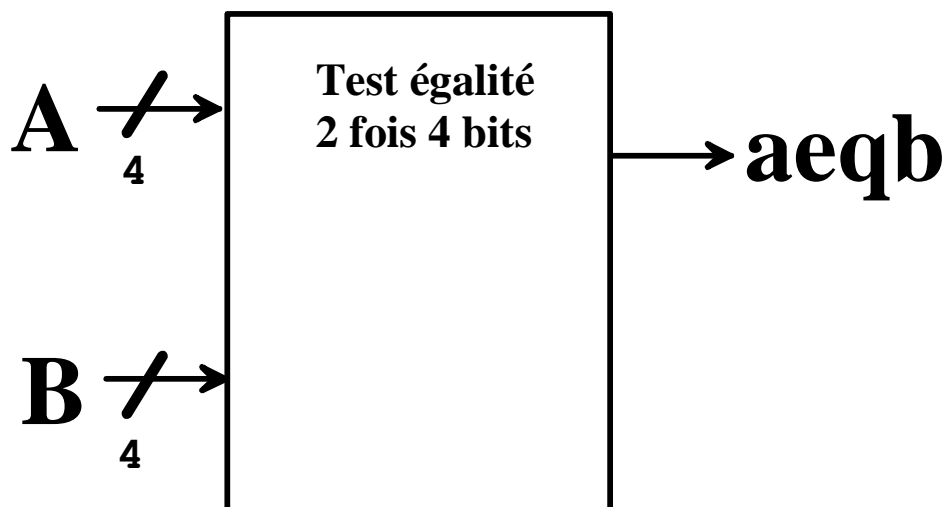

 

### 5.1 Donner les équations :

### 5.2 La liste des entrées sorties :

 


### 5.3 Le port :


**entity** egalite\_2x4 **is**

**port** (

**Mot\_A** : **std\_logic\_vector** ( 3 **downto** 0 );  
**Mot\_B** : **std\_logic\_vector** ( 3 **downto** 0 );  
**A\_equal\_B** : **out std\_logic**);

### 5.4 Le brochage :

 



 


## 5.5 L'architecture :
 
# Architecture


**A\_equal\_B <=**  
**not(Mot\_A(0) xor Mot\_b(0)) and**  
**not(Mot\_A(1) xor Mot\_b(1)) and**  
**not(Mot\_A(2) xor Mot\_b(2)) and**  
**not(Mot\_A(3) xor Mot\_b(3));**



  


## 6 Fiche : Flux de simulation Warp => ISIS

### WARP

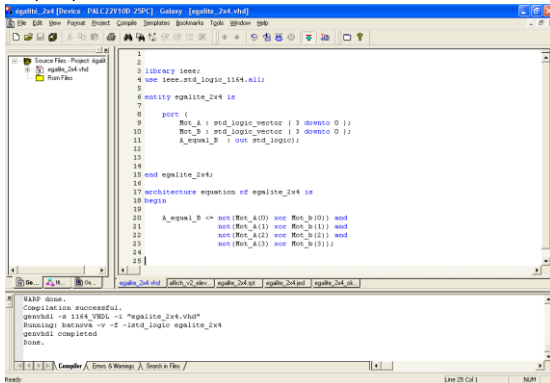


Fichier  
jedec

 


Fichier  
texte

<fichier>.jed

### Galep32

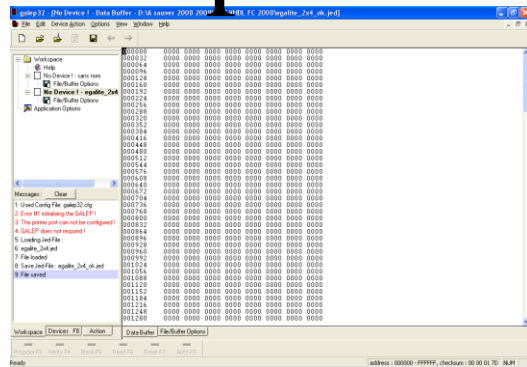


Fichier  
jedec 'basic'

 


Fichier  
texte

<fichier>.jed

### ISIS

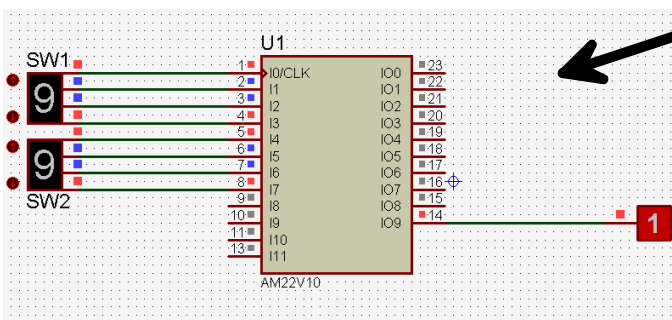




 


## 7 Mini projet de synthèse d'une commande d'afficheur


# Commande afficheur 7 segments

 


Point commun ici :  
Anodes Communes


 


## Les chiffres de 0 à 9

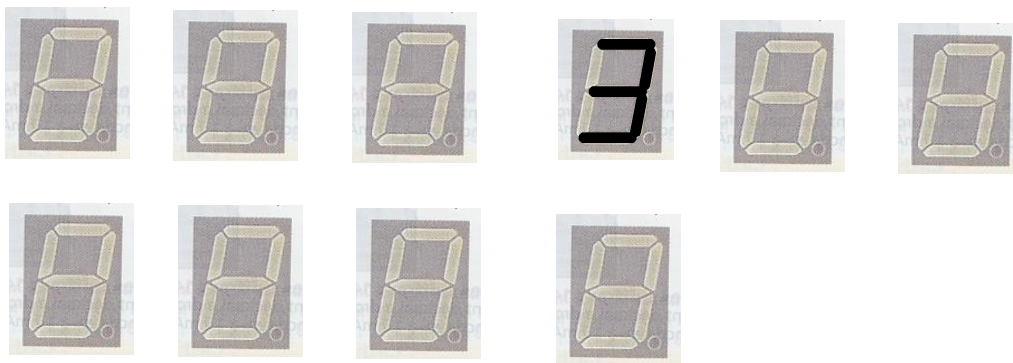

## Les lettres de A à F

 

  


### 7.1 La liste des entrées sorties :

```



8  entity af_7seg is
9
10 port (
11     E_test_segment : in std_logic;
12     Ea_a,
13     Ea_b,
14     Ea_c,
15     Ea_d      : in std_logic;
16     Dig1_sa,
17     Dig1_sb,
18     Dig1_sc,
19     Dig1_sd,
20     Dig1_se,
21     Dig1_sf,
22     Dig1_sg : out std_logic);
23
24 end af_7seg;

```




 


## 7.2 L'architecture :

  

Architecture Organisation générale



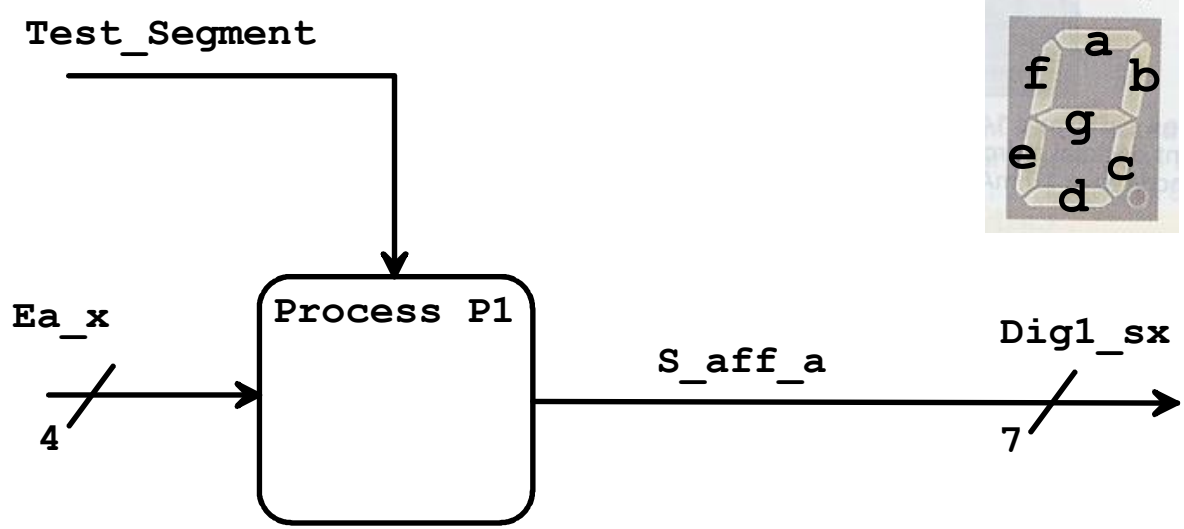
 





```

45  p1 : process (E_test_segment,E_a)
46      begin
47          if (E_test_segment = '0') then S_aff_a <= "0000000";--$00
48              elsif (E_A = "0000") then S_aff_a <= "1000000"; --$
49              elsif (E_A = "0001") then S_aff_a <= "1111001"; --$
50              elsif (E_A = "0010") then S_aff_a <= "0100100"; --$
51              elsif (E_A = "0011") then S_aff_a <= "1100000"; --$
52              elsif (E_A = "0100") then S_aff_a <= "0110001"; --$
53              elsif (E_A = "0101") then S_aff_a <= "0010001"; --$
54              elsif (E_A = "0110") then S_aff_a <= "1000001"; --$
55              elsif (E_A = "0111") then S_aff_a <= "0111100"; --$
56              elsif (E_A = "1000") then S_aff_a <= "1000000"; --$
57              elsif (E_A = "1001") then S_aff_a <= "1110011"; --$
58              else S_aff_a <= "1111111"; --$
59          end if;
60      end process;
61

```



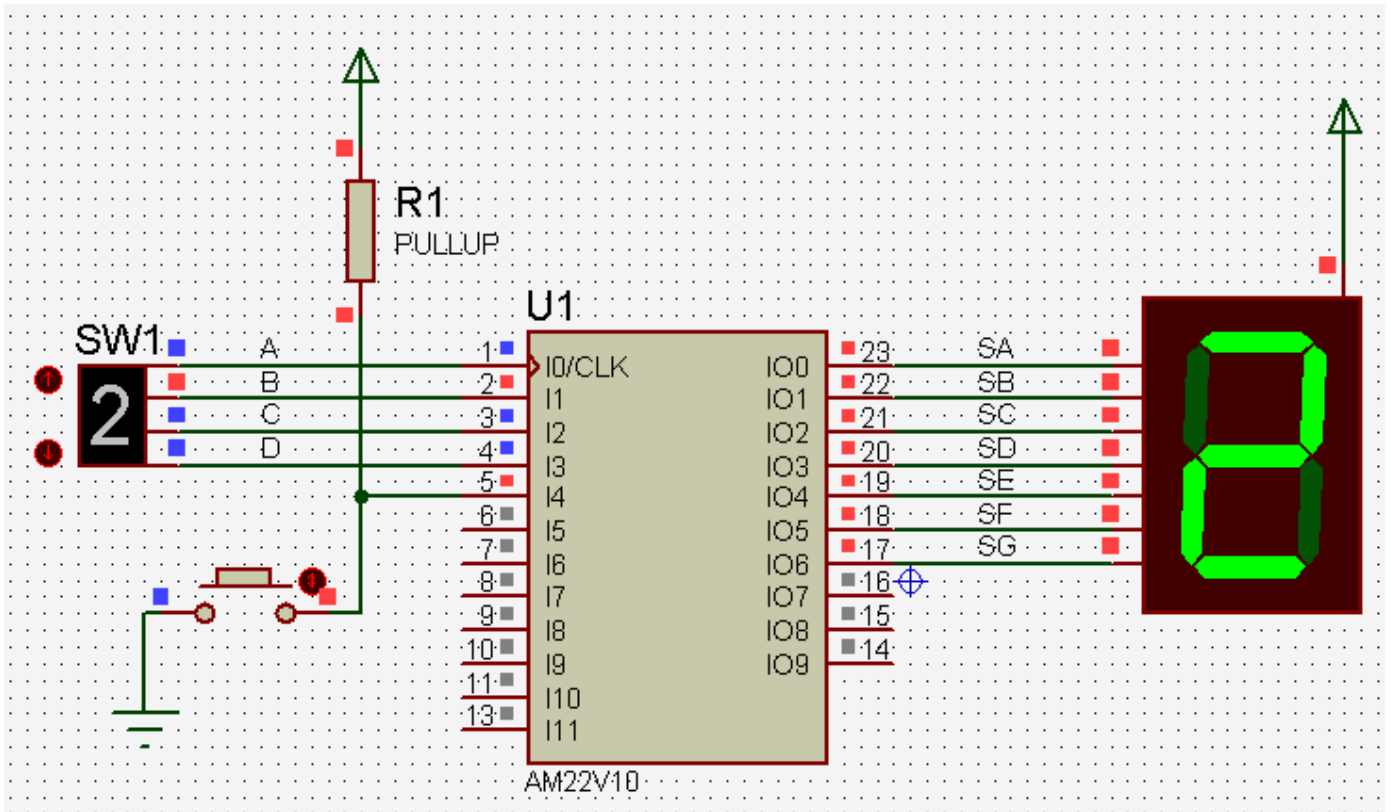 

   

### 7.3 Le texte complet de l'exemple 2 :

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
```

```
entity af_7seg is
```

```
    port (
        E_test_segment : in std_logic;
        Ea_a,
        Ea_b,
        Ea_c,
        Ea_d  : in std_logic;
        Dig1_sa,
        Dig1_sb,
        Dig1_sc,
        Dig1_sd,
        Dig1_se,
        Dig1_sf,
        Dig1_sg : out std_logic);
```

```
end af_7seg;
```


```
architecture composant of af_7seg is
```

```
    signal S_aff_a : std_logic_vector(6 downto 0);
    signal zero    : std_logic := '0';
    signal E_A     : std_logic_vector (3 downto 0);
    signal E_B     : std_logic_vector (3 downto 0);
```

```
begin
```

```
    E_A <= Ea_d & Ea_c & Ea_b & Ea_a;

     Dig1_sa <= S_aff_a (0);
    Dig1_sb <= S_aff_a (1);
    Dig1_sc <= S_aff_a (2);
    Dig1_sd <= S_aff_a (3);
    Dig1_se <= S_aff_a (4);
    Dig1_sf <= S_aff_a (5);
    Dig1_sg <= S_aff_a (6);
```



```

p1 : process (E_test_segment,E_a)
  begin
    -- gfedcba
    if (E_test_segment = '0') then S_aff_a <= "0000000";--$00
      elsif (E_A = "0000") then S_aff_a <= "1000000"; --$
      elsif (E_A = "0001") then S_aff_a <= "1111001"; --$
      elsif (E_A = "0010") then S_aff_a <= "0100100"; --$
      elsif (E_A = "0011") then S_aff_a <= "1100000"; --$
      elsif (E_A = "0100") then S_aff_a <= "0110001"; --$
      elsif (E_A = "0101") then S_aff_a <= "0010001"; --$
      elsif (E_A = "0110") then S_aff_a <= "1000001"; --$
      elsif (E_A = "0111") then S_aff_a <= "0111100"; --$
      elsif (E_A = "1000") then S_aff_a <= "1000000"; --$
      elsif (E_A = "1001") then S_aff_a <= "1110011"; --$

      else S_aff_a <= "1111111";          --$
    end if;
  end process;

end composant;

```

